

### 1. 실습 목표


- 사람이 있으면 켜지고 없으면 꺼지는 사거리 신호등에다가 퍼레이드가 열릴 때 초록불이 유지 되는 신호등을 설계한다.

### 2. Specification


#### 1) I/O port


- Input port : 6개 입력 ( $T_A$ ,  $T_B$ ,  $P$ ,  $R$ , clock, reset)
- Output port : 3bit 2개 출력 ( $L_A$ ,  $L_B$ )

#### 2) 예상 RTL 블록도

 

#### 3) 예상 내부 회로도

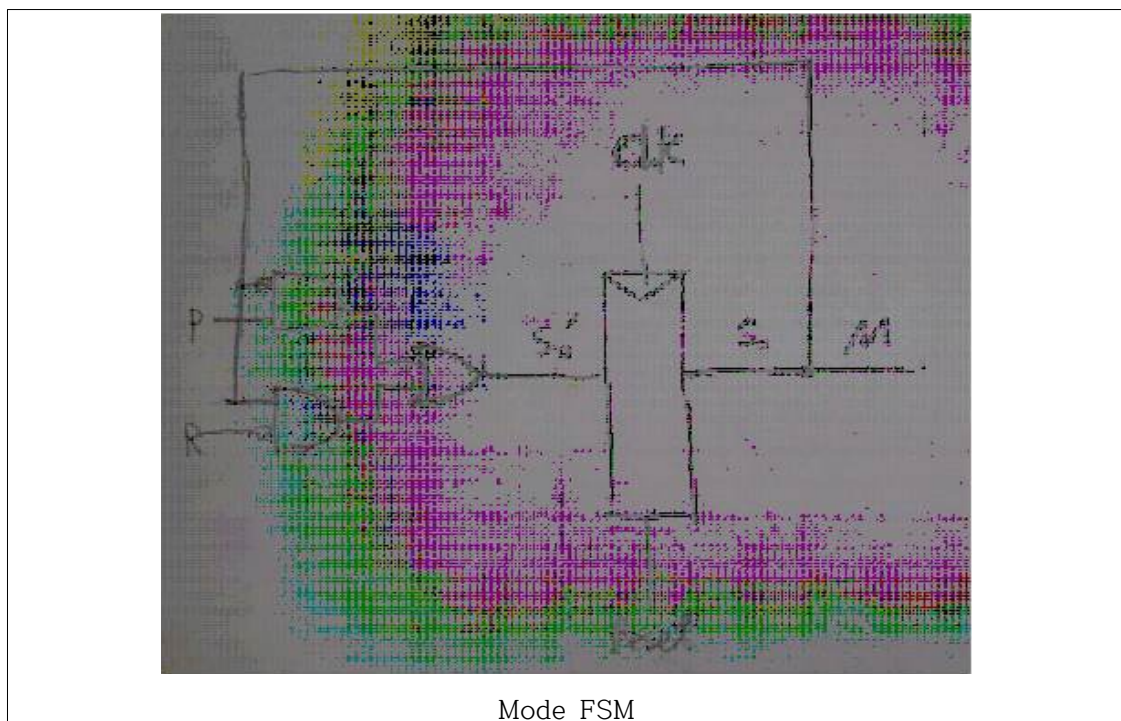

 

Light FSM

4) 예상 진리표

		current state	Input		next state		
		$S_0$	P	R	$S_0'$		
state	$S_0$	0	0	x	0	current state	output
S0	0	0	1	x	1	$S_0$	M
S1	1	1	x	0	1	0	0
		1	x	1	0	1	1

$$S_0' = \overline{S_0}P + S_0\overline{R}$$

$$M = S_0$$

state	$S_1S_0$	light	$L_2L_1L_0$
S0	00	green	111
S1	01	yellow	100
S2	10	red	001
S3	11		

current state		input			next state	
$S_1$	$S_0$	M	$T_A$	$T_B$	$S_1'$	$S_0'$
0	0	x	0	x	0	1
0	0	x	1	x	0	0
0	1	x	x	x	1	0
1	0	0	x	0	1	1
1	0	0	x	1	1	0
1	0	1	x	0	1	0
1	0	1	x	1	1	0
1	1	x	x	x	0	0

current state		output	
$S_1$	$S_0$	$L_{A2}L_{A1}L_{A0}$	$L_{B2}L_{B1}L_{B0}$
0	0	111	001
0	1	100	001
1	0	001	111
1	1	001	100

$$S_1' = S_0 \oplus S_1$$

$$S_0' = \overline{S_1S_0T_A} + S_1\overline{S_0MT_B}$$

$$L_{A2} = \overline{S_1}, L_{B2} = S_1$$

$$L_{A1} = \overline{S_1S_0}, L_{B1} = S_1\overline{S_0}$$

$$L_{A0} = \overline{S_1S_0} + S_1\overline{S_0} + S_1S_0, L_{B0} = \overline{S_1S_0} + \overline{S_1}S_0 + S_1\overline{S_0}$$

### 3. 실험내용

```
module parade_mode(rst, clk, P, R, S_mode, M); //Mode FSM의 module
input wire rst,clk;      // clock, reset
input wire P,R;         // 입력 P, R
output wire S_mode,M;    // 상태 출력 S_mode와 출력 M
reg next_s;

always@(posedge clk or posedge rst) // clock이나 reset이 상승edge일 때 작동
begin

if(rst)
    next_s <= 1'b0; // reset이 입력되면 상태는 S0으로 초기화

else if(P==0 && next_s==1'b0)
    next_s <= 1'b0;
// 현재 상태가 S0이고 R의 값과 상관없이 P가 0이면 다음상태는 S0으로 유지

else if(P==1 && next_s==1'b0)
    next_s <= 1'b1;
// 현재 상태가 S0이고 R의 값과 상관없이 P가 1이면 다음상태는 S1으로 변환

else if(R==0 && next_s==1'b1)
    next_s <= 1'b1;
// 현재 상태가 S1이고 P의 값과 상관없이 R가 0이면 다음상태는 S1으로 유지

else if(R==1 && next_s==1'b1)
    next_s <= 1'b0;
// 현재 상태가 S1이고 P의 값과 상관없이 R가 1이면 다음상태는 S0으로 변환

end

assign S_mode = next_s; // 조건문안의 상태함수 next_s는 S_mode이다.
assign M = S_mode;      // S_mode는 출력 M과 같다.

endmodule
```

```

module traffic_light(rst, clk, Ta, Tb, M, S_light, La, Lb); //Light FSM의 module
input wire Ta,Tb,M;      // 입력  $T_A$ ,  $T_B$ , M
input wire rst,clk;      // reset, clock
output wire [2:0]La,Lb;  // 신호등 출력  $L_A$ ,  $L_B$ 
output wire [1:0]S_light; // 상태 출력 S_light
reg [2:0]la,lb;
reg [1:0]next_s;

always@(posedge clk or posedge rst) // clock이나 reset이 상승edge일 때 작동
begin

    if(rst)                // reset이 입력되면
    begin
        next_s = 2'b00;    // 상태는 S0로 초기화
        la= 3'b111;        //  $L_A$ 는 green
        lb= 3'b001;        //  $L_B$ 는 red
    end

    else if(Ta==1'b1 && next_s==2'b00) // 현재상태가 S0일 때  $T_A$ 가 1이면
    begin
        next_s <= 2'b00;    // 다음상태는 S0으로 유지
        la= 3'b111;        //  $L_A$ 는 green
        lb= 3'b001;        //  $L_B$ 는 red
    end

    else if(Ta==1'b0 && next_s==2'b00) // 현재상태가 S0일 때  $T_A$ 가 0이면
    begin
        next_s <= 2'b01;    // 다음상태는 S1으로 변환
        la= 3'b100;        //  $L_A$ 는 yellow
        lb= 3'b001;        //  $L_B$ 는 red
    end

    else if(next_s==2'b01) // 현재상태가 S1이면
    begin
        next_s <= 2'b10;    // 다음상태는 S2으로 변환
        la= 3'b001;        //  $L_A$ 는 red
        lb= 3'b111;        //  $L_B$ 는 green
    end

end

```

```

else if((M|Tb==1) && next_s==2'b10) // 현재상태가 S2일 때 (M+  $T_B$ )가 1이면
begin
    next_s <= 2'b10;    // 다음상태는 S2으로 유지
    la= 3'b001;         //  $L_A$ 는 red
    lb= 3'b111;         //  $L_B$ 는 green
end

else if((M|Tb==0) && next_s==2'b10) // 현재상태가 S2일 때 (M+  $T_B$ )가 0이면
begin
    next_s <= 2'b11;    // 다음상태는 S3으로 변환
    la= 3'b001;         //  $L_A$ 는 red
    lb= 3'b100;         //  $L_B$ 는 yellow
end

else if(next_s==2'b11) // 현재상태가 S3이면
begin
    next_s <= 2'b00;    // 다음상태는 S0으로 변환
    la= 3'b111;         //  $L_A$ 는 green
    lb= 3'b001;         //  $L_B$ 는 red
end
end

assign S_light = next_s; // 조건문안의 상태함수 next_s는 상태출력 S_light
assign La = la;         // 조건문안의 la는 출력  $L_A$ 
assign Lb = lb;         // 조건문안의 lb는 출력  $L_B$ 

endmodule

```

```

module parade_traffic_light
(clk, rst, Ta, Tb, P, R, La, Lb, States_light_out, State_mode_out, M);
// Mode FSM와 Light FSM를 연결시키는 top module

input clk,rst;    // clock, reset
input P,R,Ta,Tb;  // 입력 P, R,  $T_A$ ,  $T_B$ 
output [2:0]La,Lb; // 신호등 출력  $L_A$ ,  $L_B$ 
output [1:0]States_light_out; // Light FSM의 상태 출력
output State_mode_out,M; // Mode FSM의 상태 출력과 출력 M

wire m; //Mode FSM의 출력 M을 Light FSM의 입력으로 넣어주기 위한 선언

assign M=m; // m은 출력 M이다

parade_mode  parade(rst, clk, P, R, State_mode_out, m);
traffic_light light (rst, clk, Ta, Tb, m, States_light_out, La, Lb);
// Mode FSM과 Light FSM을 연동

endmodule

```

## Testbench 코드

```
module traffic_test();
reg Clock, Reset; // Input Data to Top Module
reg TLight_A, TLight_B, Po_s, Ro_s;
wire [2:0] A_Light_out, B_Light_out; //Output Data from Top Module
wire [1:0] Traffic_state;
wire Mode_state;
wire Mode_out;

initial begin //Input data Initialization.
Clock = 1; Reset = 0; TLight_A = 1; TLight_B = 1; Po_s =0; Ro_s = 0;
#35 Reset = 1; //Reset Clock Input
#45 Reset = 0;
#30 TLight_A = 0; // Light FSM S0 -> S1 -> S2
#75 Po_s = 1; // Mode S0 -> S1 -> S0
#25 TLight_B =0; // Light FSM S2 -> S2 -> S3 -> S0
#25 Po_s = 0;
#50 Ro_s =1;
#65 Ro_s =0;
#200 $stop;
end

always begin //clock controls
Clock = ~Clock;
#25;
end


//Wiring between Top Module and Signal.
parade_traffic_light
t(.clk(Clock), .rst(Reset), .Ta(TLight_A), .Tb(TLight_B), .P(Po_s),
.R(Ro_s), .La(A_Light_out), .Lb(B_Light_out), .States_light_out(Traffic_state),
.State_mode_out(Mode_state), .M(Mode_out));

endmodule
```




#### 4. 실험결과

##### 1) modelsim simulation 결과 화면

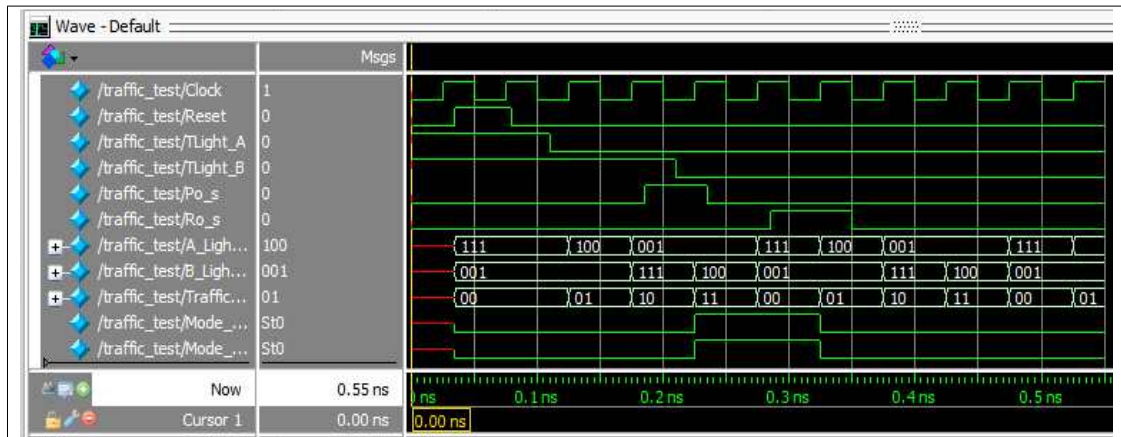

- 처음에 reset으로 Mode FSM과 Light FSM을 S0으로 초기화 시킨다. 그 다음 0.225ns 까지 Light FSM의 상태가 S0 -> S1 -> S2이 순차적으로 이루어지도록 하였다. 각각의 상태에 맞게 신호등색이 변하는 것을 알 수 있다. 그 다음 Mode FSM의 상태가 S0 -> S1 -> S0 으로 변화하도록 선언하고 Light FSM의 상태가 S2 -> S3 -> S0이 되도록 입력 값을 주고 신호등의 출력을 확인한다.

##### 2) RTL 회로 결과

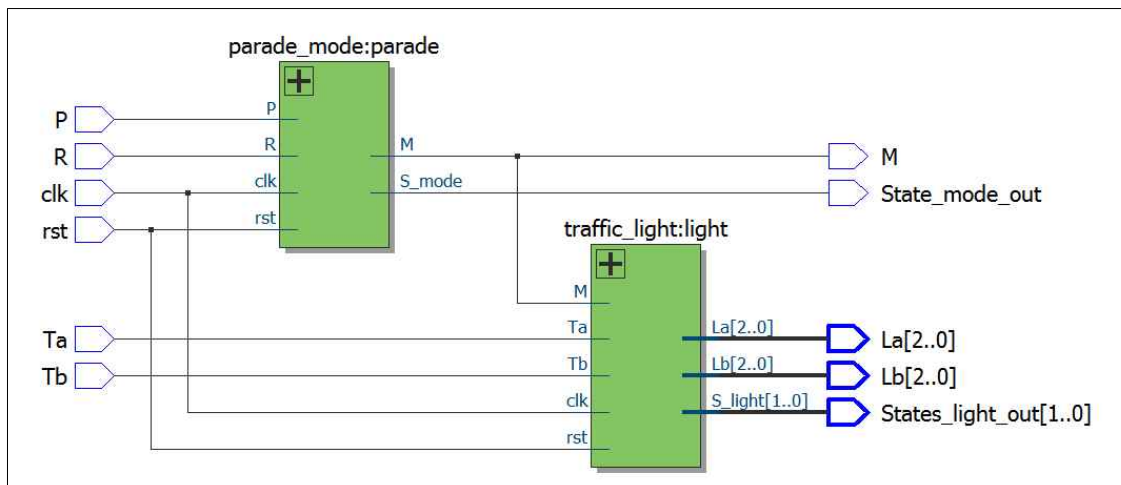

#### 5. 결과

##### 1) 실험 내용 요약

- 이전 traffic light 과제에서 상태 encoding을 one hot으로 설정해줘서 다시 binary encoding으로 바꾸어 주었고, Mode FSM을 따로 만들어서 parade가 지나갈 때와 안지나갈 때를 구분하였다. 그리고 이전 traffic light에서 입력M을 더 넣어 줌으로써 parade가 지나갈 때와 안지나갈 때에 따라서 신호등의 상태가 바뀌도록 설정해준 다음 Mode FSM과 Light FSM을 연결하기위한 top module을 만들어서 Mode FSM의 출력 M이 Light FSM의 입력으로 입력되도록 설정해 주었다.

## 2) 실험 결과 요약

- 조교님이 올려준 testbench 코드로 RTL simulation을 하면 결과 값이 위와 같이 나오게 된다. 조교님이 올려준 testbench의 결과와는 조금 다르게 나오게 되는데, 0.225ns시점에서 상태가 S2로 유지가 안 되는 것을 볼 수 가 있다. 조교님이 잘못된 결과화면을 올려주셨기 때문에 다르다고 생각이 든다. 이유는 조교님의 결과 화면에는 Mode\_state와 Mode\_out의 값이 다르기 때문이다. 조교님과 같은 결과를 도출하려면 위의 코드에서 (M|Tb==1) 대신에 (M|Tb==0)을, (M|Tb==0)대신 (M|Tb==1)을 써주면 된다. 하지만 이와 같이 코드를 작성하면 교제에 있는 상태도에서 S2에서 S3로 넘어가는 조건이 반대로 되어버리기 때문에 틀린 것을 알 수 가있다. 따라서 조교님이 올려주신 결과 화면과는 다르지만 위의 결과 화면으로 보고서를 작성하였다.